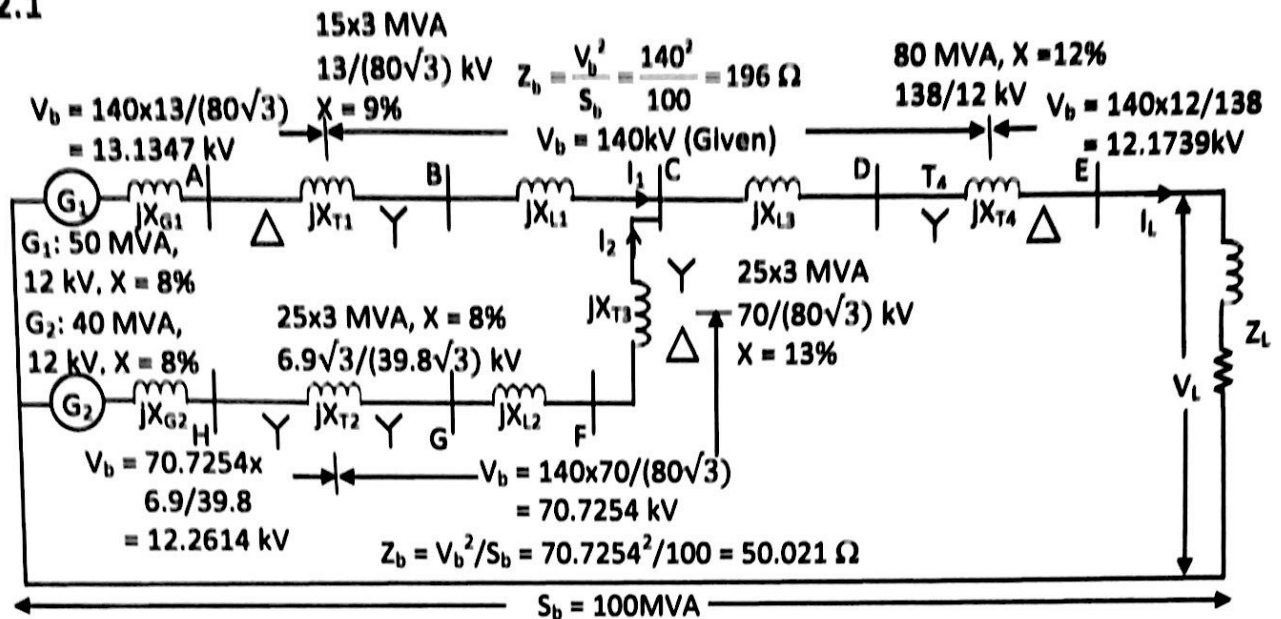


## EE3015 Tutorial #2

2.1



(a)

$$X_{G1} = X_{G1,old} \times \left[ \frac{V_{b,old}}{V_{b,new}} \right]^2 \times \left[ \frac{S_{b,new}}{S_{b,old}} \right]$$

$$= 0.08 \times \left[ \frac{12}{13.1347} \right]^2 \times \frac{100}{50} = 0.1335 \text{ pu}$$

$$X_{T1} = 0.09 \times \left[ \frac{13}{13.1347} \right]^2 \times \frac{100}{45} = 0.1959 \text{ pu}$$

$$X_{L1} = \frac{X_{L1,actual}}{Z_b} = \frac{30}{196} = 0.1531 \text{ pu}$$

$$X_{L3} = \frac{50}{196} = 0.2551 \text{ pu}$$

$$X_{T4} = 0.12 \times \left[ \frac{138}{140} \right]^2 \times \frac{100}{80} = 0.1457 \text{ pu}$$

$$X_{T3} = 0.13 \times \left[ \frac{80\sqrt{3}}{140} \right]^2 \times \frac{100}{75} = 0.1698 \text{ pu}$$

$$X_{L2} = \frac{30}{50.021} = 0.5998 \text{ pu}$$

$$X_{T2} = 0.08 \times \left[ \frac{\sqrt{3} \times 6.9}{12.2614} \right]^2 \times \frac{100}{75} = 0.1013 \text{ pu}$$

$$X_{G2} = 0.08 \times \left[ \frac{12}{12.2614} \right]^2 \times \frac{100}{40} = 0.1916 \text{ pu}$$

$$V_L = \frac{11}{V_b} = \frac{11}{12.1739} = 0.9036 \angle 0^\circ \text{ pu}$$

$$S_L = \left( \frac{P_L}{\text{pf}_L} \angle +\cos^{-1} 0.9 \right) / S_b = \left( \frac{60}{0.9} \angle 25.84^\circ \right) / 100 = 0.667 \angle 25.84^\circ \text{ pu}$$

$$I_L = \left( \frac{S_L}{V_L} \right)^* = \left( \frac{0.667 \angle 25.84^\circ}{0.9036 \angle 0^\circ} \right)^* = 0.7378 \angle -25.84^\circ \text{ pu}$$

$$Z_L = \frac{V_L}{I_L} = \frac{0.9036 \angle 0^\circ}{0.7378 \angle -25.84^\circ} = 1.2247 \angle 25.84^\circ = 1.1022 + j 0.5338 \text{ pu}$$

The impedance diagram is shown in the figure of the previous page.

(b)

$$V_C = j(X_{L3} + X_{T4}) I_L + V_L = 0.2957 \angle 64.16^\circ + 0.9036 = 1.0325 + j0.2661 = 1.0662 \angle 14.45^\circ \text{ pu}$$

$$I_1 = I_2 = I_L / 2 = 0.3689 \angle -25.84^\circ \text{ pu}$$


$$V_{t, G1} = V_A = j(X_{T1} + X_{L1}) I_1 + V_C = 0.1287 \angle 64.16^\circ + 1.0662 \angle 14.45^\circ = (0.05611 + j0.1159) + (1.0325 + j0.2661) = 1.1536 \angle 19.34^\circ \text{ pu}$$

$$\text{Actual } |V_{t, G1}| = 1.1536 \times V_{b, G1} = 1.1536 \times 13.1347 = 15.1527 \text{ kV}$$

$$V_{t, G2} = V_H = j(X_{T2} + X_{L2} + X_{T3}) I_2 + V_C = 0.3213 \angle 64.16^\circ + 1.0662 \angle 14.45^\circ = (0.14 + j0.2891) + (1.0325 + j0.2661) = 1.2973 \angle 25.34^\circ \text{ pu}$$

$$\text{Actual } |V_{t, G2}| = 1.2973 \times V_{b, G2} = 1.2973 \times 12.2614 = 15.9066 \text{ kV}$$

## 2.2 (a)

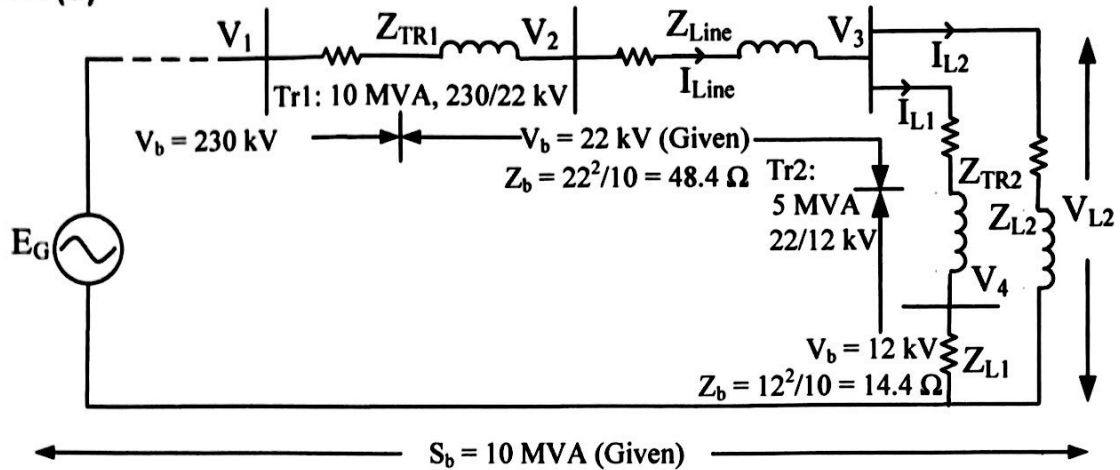

$$Z_{Line} = \frac{Z_{Line, actual}}{Z_b} = \frac{1.5 + j7.2}{48.4} = 0.1519 \angle 78.23^\circ = 0.0309 + j0.1488 \text{ pu}$$

$$Z_{Tr1} = Z_{Tr1, old} \times \left[ \frac{V_{b, old}}{V_{b, new}} \right]^2 \times \left[ \frac{S_{b, new}}{S_{b, old}} \right]$$

$$= (0.02 + j0.08) \times \left[ \frac{230}{230} \right]^2 \times \frac{10}{10} = 0.02 + j0.08 \text{ pu}$$

$$Z_{Tr2} = (0.012 + j0.06) \times \frac{10}{5} = 0.024 + j0.12 \text{ pu}$$

$$Z_{L1} = \frac{32}{14.4} = 2.2222 \text{ pu}$$

$$S_{L2} = \left( \frac{P_{L2}}{pf_{L2}} \angle +\cos^{-1} 0.8 \right) / S_b = \left( \frac{4}{0.8} \angle 36.87^\circ \right) / 10 = 0.5 \angle 36.87^\circ \text{ pu}$$

$$V_{L2} = \frac{22}{V_b} = \frac{22}{22} = 1 \angle 0^\circ \text{ pu; } 0^\circ \text{ is our reference angle.}$$

$$I_{L2} = \left( \frac{S_{L2}}{V_{L2}} \right)^* = \left( \frac{0.5 \angle 36.87^\circ}{1 \angle 0^\circ} \right)^* = 0.5 \angle -36.87^\circ \text{ pu}$$

$$Z_{L2} = \frac{V_{L2}}{I_{L2}} = \left( \frac{1 \angle 0^\circ}{0.5 \angle -36.87^\circ} \right)^* = 2 \angle 36.87^\circ \text{ pu}$$

(b)

$$V_3 = V_{L2} = 1 \angle 0^\circ \text{ pu}$$

$$I_{L1} = \frac{V_3}{Z_{Tr2} + Z_{L1}} = \frac{1 \angle 0^\circ}{2.2462 + j0.12} = \frac{1 \angle 0^\circ}{2.2494 \angle 3.058^\circ} = 0.4446 \angle -3.058^\circ \text{ pu}$$

$$I_{Line} = I_{L1} + I_{L2} = 0.4446 \angle -3.058^\circ + 0.5 \angle -36.87^\circ = 0.904 \angle -20.985^\circ$$


$$V_2 = Z_{Line} \times I_{Line} + V_3 = 0.1519 \angle 78.23^\circ \times 0.904 \angle -20.985^\circ + 1 \angle 0^\circ = 1.0805 \angle 6.134^\circ$$

$$\text{Actual } |V_2| = 1.0805 \times 22 = 23.77 \text{ kV}$$

$$\begin{aligned} V_1 &= Z_{Tr1} \times I_{Line} + V_2 = (0.02 + j0.08) \times 0.904 \angle -20.985^\circ + \\ &\quad 1.0805 \angle 6.134^\circ = 0.07454 \angle 54.98^\circ + 1.0805 \angle 6.134^\circ \\ &= 1.1310 \angle 8.98^\circ \end{aligned}$$

$$\text{Actual } |V_1| = 1.1310 \times 230 = 260.12 \text{ kV}$$

### 2.3 (a)

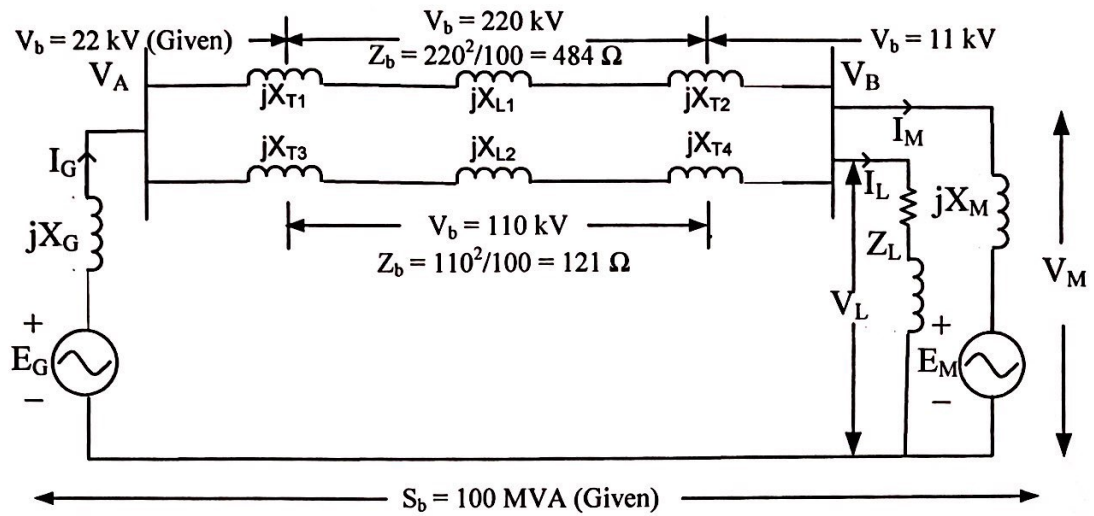

$$X_G = X_{G,old} \times \left[ \frac{V_{b,old}}{V_{b,new}} \right]^2 \times \left[ \frac{S_{b,new}}{S_{b,old}} \right]$$

$$= 0.18 \times \left[ \frac{22}{22} \right]^2 \times \frac{100}{90} = 0.2 \text{ pu}$$

$$X_{T1} = 0.10 \times \frac{100}{50} = 0.2 \text{ pu}$$

$$X_{L1} = \frac{48.4}{484} = 0.1 \text{ pu}$$

$$X_{T2} = 0.06 \times \frac{100}{40} = 0.15 \text{ pu}$$

$$X_{T3} = 0.064 \times \frac{100}{40} = 0.16 \text{ pu}$$

$$X_{L2} = \frac{65.43}{121} = 0.5407 \text{ pu}$$

$$X_{T4} = 0.08 \times \frac{100}{40} = 0.2 \text{ pu}$$

$$X_M = 0.185 \times \left[ \frac{10.45}{11} \right]^2 \times \frac{100}{66.5} = 0.2511 \text{ pu}$$

$$V_M = V_L = V_B = \frac{10.45}{11} = 0.95 \angle 0^\circ \text{ pu; } 0^\circ \text{ is our reference angle.}$$

$$S_L = \frac{57}{100} \angle 53.13^\circ = 0.57 \angle 53.13^\circ \text{ pu}$$

$$I_L = \left( \frac{S_L}{V_L} \right)^* = \left( \frac{0.57 \angle 53.13^\circ}{0.95 \angle 0^\circ} \right)^* = 0.6 \angle -53.13^\circ \text{ pu}$$

$$Z_L = \frac{V_L}{I_L} = \frac{0.95 \angle 0^\circ}{0.6 \angle -53.13^\circ} = 1.583 \angle 53.13^\circ = 0.95 + j1.267 \text{ pu}$$

(b)

$$S_M = \frac{66.5}{100} = 0.665 \angle -36.87^\circ \text{ pu}$$

$$I_M = \left( \frac{S_M}{V_L} \right)^* = \left( \frac{0.665 \angle -36.87^\circ}{0.95 \angle 0^\circ} \right)^* = 0.7 \angle 36.87^\circ \text{ pu}$$

The total current going through the parallel (top and bottom) branches is also the generator current,

$$I_G = I_M + I_L = 0.7 \angle 36.87^\circ + 0.6 \angle -53.13^\circ = 0.9219 \angle -3.73^\circ$$

where  $I_L$  is computed in part 2.3(a).

(i) The voltage at the generator bus is

$$V_A = I_G \times j[(X_{T1} + X_{L1} + X_{T2}) \parallel (X_{T2} + X_{L2} + X_{T4})] + V_B = 0.9219 \angle -3.73^\circ \times j(0.45 \parallel + 0.9007) + 0.95 \angle 0^\circ = 1.0066 \angle 15.917^\circ$$

$$\text{Actual } |V_A| = 1.0066 \times 22 = 22.145 \text{ kV}$$

(ii) The generator internal emf is

$$\begin{aligned} E_G &= jX_G I_G + V_A = 0.2 \angle 90^\circ \times 0.9219 \angle -3.73^\circ + 1.0066 \angle 15.917^\circ \\ &= 1.0826 \angle 25.15^\circ \text{ pu} \end{aligned}$$

$$\text{Actual } |E_G| = 1.0826 \times 22 = 23.817 \text{ kV}$$

The motor internal emf is

$$\begin{aligned} E_M &= V_B - jX_M I_M = 0.95 \angle 0^\circ - 0.2511 \angle 90^\circ \times 0.7 \angle 36.87^\circ \\ &= 1.065 \angle -7.589^\circ \text{ pu} \end{aligned}$$

$$\text{Actual } |E_M| = 1.065 \times 11 = 11.713 \text{ kV}$$